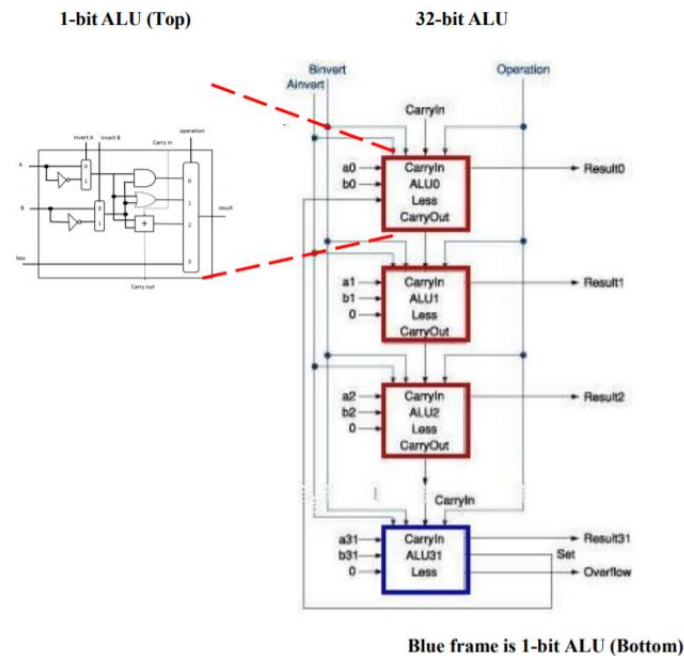


Computer Organization

Architecture diagrams:



總共設計了 3 個 module · 分別是 alu, alu_top, alu_bottom。

Hardware module analysis:

```

module alu(
    clk,           // system clock           (input)
    rst_n,        // negative reset           (input)
    src1,         // 32 bits source 1         (input)
    src2,         // 32 bits source 2         (input)
    ALU_control,  // 4 bits ALU control input (input)
    //bonus_control, // 3 bits bonus control input(input)
    result,       // 32 bits result           (output)
    zero,         // 1 bit when the output is 0, zero must be set (output)
    cout,        // 1 bit carry out          (output)
    overflow      // 1 bit overflow           (output)
);

module alu_top(
    src1,         //1 bit source 1 (input)
    src2,         //1 bit source 2 (input)
    less,         //1 bit less      (input)
    A_invert,     //1 bit A_invert (input)
    B_invert,     //1 bit B_invert (input)
    cin,          //1 bit carry in (input)
    operation,    //operation       (input)
    result,       //1 bit result    (output)
    cout,         //1 bit carry out(output)
);
    
```

```

module alu_bottom(
    src1,          //1 bit source 1 (input)
    src2,          //1 bit source 2 (input)
    less,          //1 bit less (input)
    A_invert,      //1 bit A_invert (input)
    B_invert,      //1 bit B_invert (input)
    cin,           //1 bit carry in (input)
    operation,     //operation (input)
    result,        //1 bit result (output)
    set,
    cout
);

```

在 alu 中分別呼叫了 31 個 alu_top 以及 1 個 alu_bottom，其中 alu_top 負責除了 MSB 的運算，alu_bottom 則是負責 MSB 的運算，alu 則是將所有的控制值(ex:運算的 controll、invert 與否等)傳進 alu_top 以及 alu_bottom。

Experiment result:

